

ADI:
SOYADI:
SINIFI:
NO:

4.SINIF FEN BİLİMLERİ
7. ÜNİTE
Basit Elektrik Devreleri

www.etkinlikkaravani.com

Aşağıda verilen açıklamalar ile kavramları eşleştirelim.

1).f..

Pildeki elektrik enerjisini diğer devre elemanlarına taşır.

a)

Pil

2)....

Elektrik enerjisini kullanarak ortamı aydınlatır.

b)

Pil
Yatağı

3)....

Devreye elektrik enerjisi sağlar.

c)

Anahtar

4)....

Ampulün takıldığı yerdir.
Ampulün sabit durmasını sağlar.

ç)

Elektrik
devresi

5)....

Devredeki elektriğin geçişini kontrol eder.

d)

Duy

6)....

Pillerin yerleştirildiği yerdir.
Pillerin sabit durmasını sağlar.

e)

Ampul

7)....

Pilin artı kutbundan başlayıp bütün devre elemanlarını dolaştıktan sonra pilin eksi kutbunda biten yola denir.

f)

Kablo